


T

Tổng kết và ôn tập

Chương VIII - Mạng điện trong nhà

- Biết hệ thống hoá kiến thức đã học ở chương VIII.
- Vận dụng những kiến thức đã học để làm bài tập.

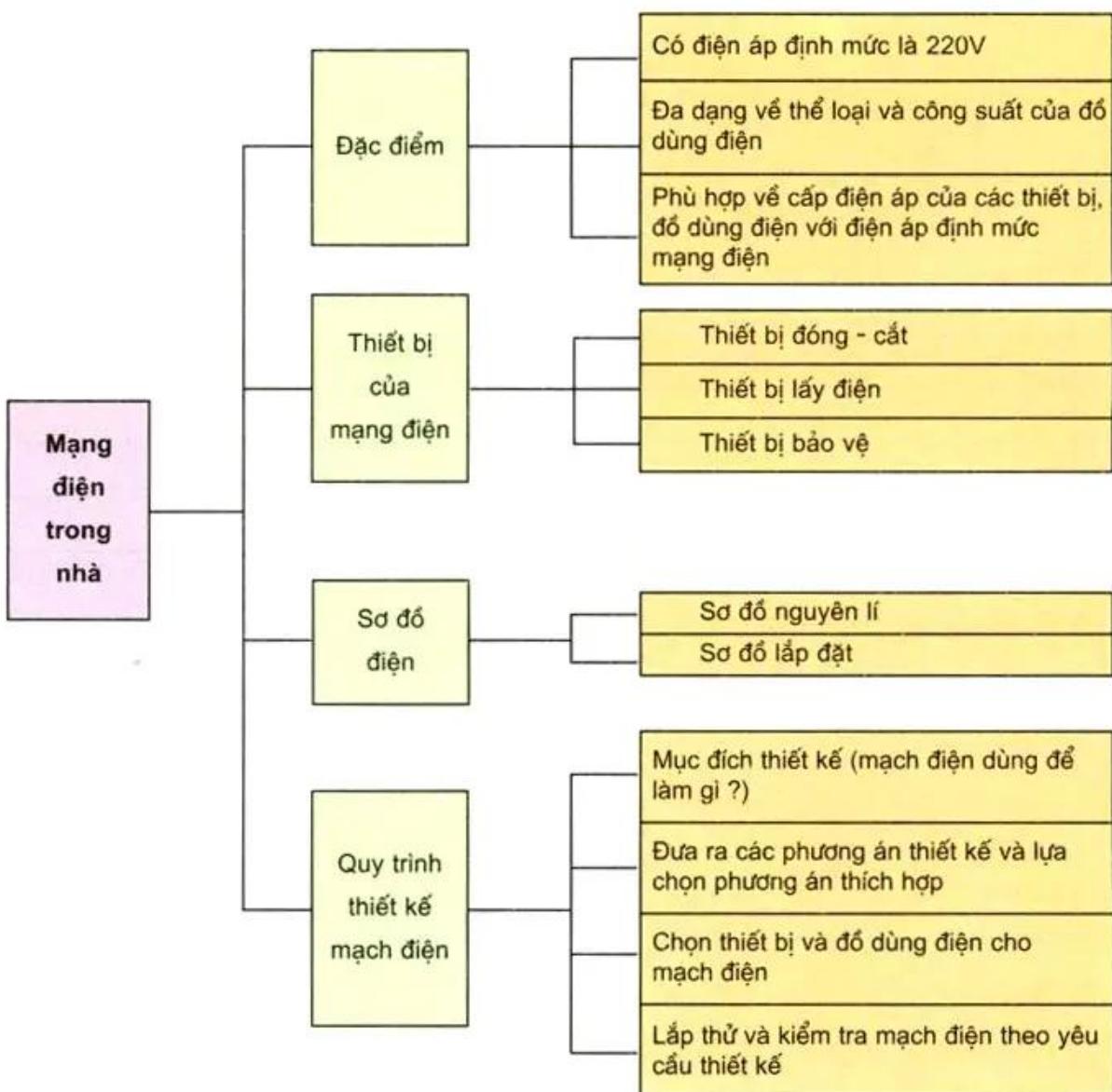Nội dung chương VIII được tóm tắt bằng sơ đồ sau :





Âu hỏi và bài tập

1. Hãy điền tên của các kí hiệu điện vào cột B sau :

| A | B |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

2. Có nên lắp đặt cầu chì vào dây trung tính không ? Tại sao ?
3. Tại sao dây chày của cầu chì mạch điện nhánh lại có đường kính (cỡ dây) nhỏ hơn dây chày của cầu chì mạch điện chính ?
4. Một mạch điện được thiết kế theo sơ đồ hình 1 có nguồn điện $\sim 220V$.
Hãy chọn số liệu điện áp định mức cho các bóng đèn số 1 ; 2 ; 3 phù hợp với mạch điện.