

# Bài 7

## THỰC HÀNH

### Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

- Hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật.
- Đảm bảo an toàn điện.


#### I - DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ

- Dụng cụ : kim điện, kim tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện (hoặc khoan tay), bút thử điện, thước kẻ, bút chì.
- Vật liệu và thiết bị : bóng đèn ống huỳnh quang, tắc te, chấn lưu, máng đèn, công tắc 2 cực, cầu chì, bảng điện, dây dẫn, băng cách điện, giấy ráp.

#### II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH

##### 1. Vẽ sơ đồ lắp đặt


###### a) *Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quang*

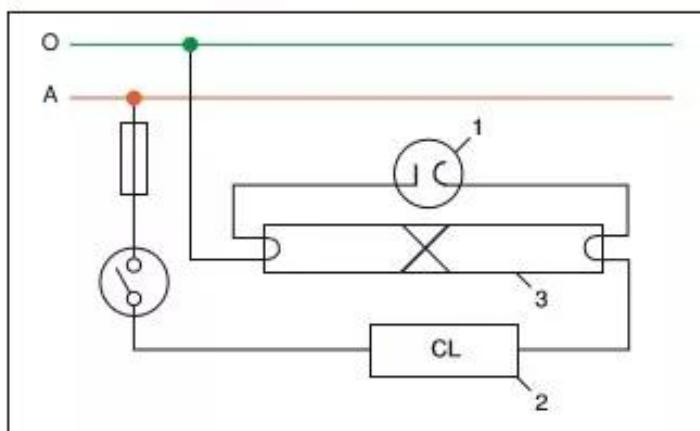

Hình 7 - 1. Sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quang.  
1) Tắc te ; 2) Chấn lưu ; 3) Đèn.
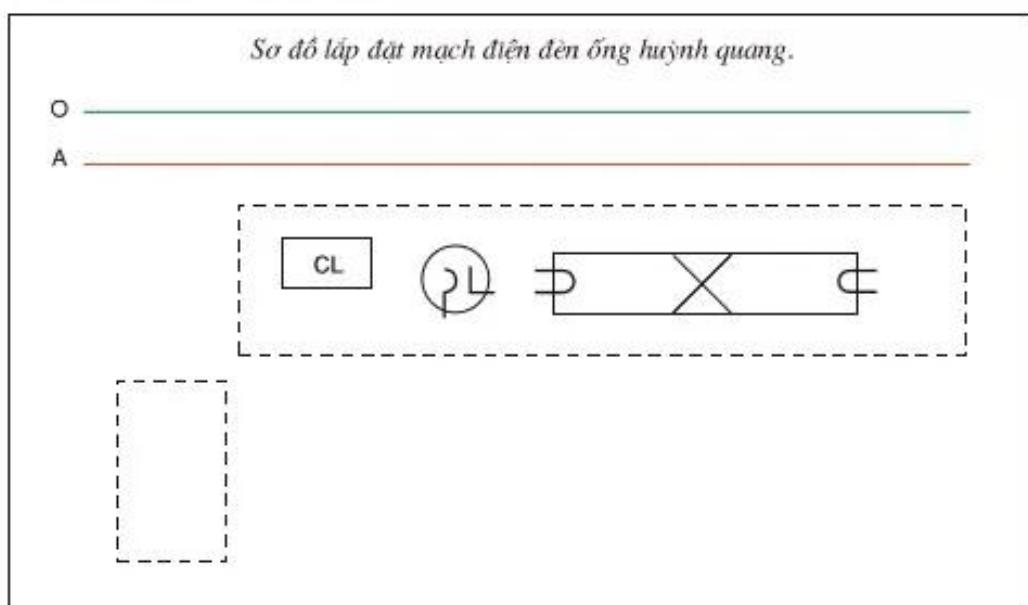
### b) Ve sơ đồ lắp đặt mạch điện

Hay hoàn thiện sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang sau :



### 2. Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ

Từ sơ đồ lắp đặt, dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ vào bảng sau :

TT	Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị	Số lượng	Yêu cầu kĩ thuật
1			
2			
3			
4			

### 3. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang được tiến hành theo quy trình sau :



#### *Bước 1. Vạch dấu*

- Vạch dấu vị trí lắp đặt các thiết bị điện ;
- Vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt bộ đèn ống huỳnh quang.

#### *Bước 2. Khoan lỗ*

- Khoan lỗ bắt vít ;
- Khoan lỗ luồn dây.

#### *Bước 3. Lắp thiết bị điện của bảng điện*

- Nối dây các thiết bị đóng cát, bảo vệ trên bảng điện ;
- Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện.

#### *Bước 4. Nối dây bộ đèn ống huỳnh quang*

- Nối dây dẫn của bộ đèn ống huỳnh quang theo sơ đồ lắp đặt ;
- Lắp đặt các phán tử của bộ đèn vào máng đèn.

#### *Bước 5. Nối dây mạch điện*

- Đì dây từ bảng điện ra đèn.

#### *Bước 6. Kiểm tra*

- Kiểm tra sản phẩm đạt các tiêu chuẩn :
  - + Lắp đặt đúng theo sơ đồ ;
  - + Chắc chắn ;
  - + Các mối nối an toàn điện, chắc và đẹp ;
  - + Mạch điện đảm bảo thông mạch.
- Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

### **III - DÁNH GIÁ**

HS tự đánh giá và đánh giá chéo nhau kết quả thực hành theo các tiêu chí :

- Chất lượng sản phẩm thực hành ;
- Thực hiện theo quy trình ;
- Ý thức học tập, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh nơi làm việc.