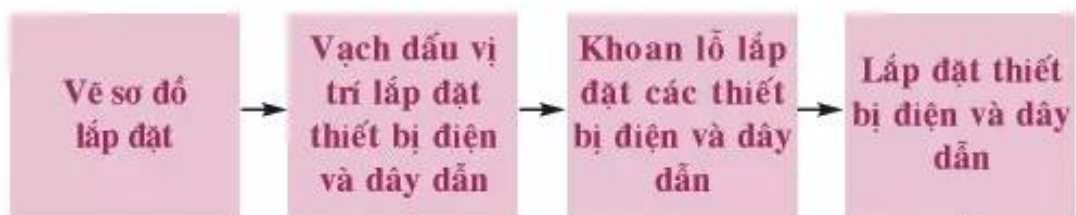


# Tổng kết và ôn tập

## I - QUY TRÌNH LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN



## II - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Dây dẫn và dây cáp điện có cấu tạo khác nhau như thế nào ? Dây cáp được lắp đặt ở vị trí nào của mạng điện trong nhà ?

2. Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng :

*Đồng hồ dùng để đo điện áp mạch điện là :*

- A. Ampe kế                      B. Ôm kế  
C. Oát kế                         D. Vôn kế

3. Tại sao trên vỏ các máy biến áp cần phải có vôn kế và ampe kế ?

4. Dây dẫn điện trong nhà thường được nối với nhau bằng cách nào ? Tại sao các mối nối cần hàn và được cách điện ?

5. Hãy trình bày quy trình lắp bảng điện. Có thể bỏ qua công đoạn vạch dấu trong quy trình đó được không ? Tại sao ?

6. Phân biệt sự khác nhau của sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt của mạch điện.

7. Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện phụ thuộc vào những yếu tố nào ?

