

MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM TẦN

- Nhận biết được các linh kiện trên mạch lắp ráp.
- Mô tả được nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại âm tần.
- Có ý thức thực hiện đúng quy trình và các quy định về an toàn.

I – CHUẨN BỊ

1. Vật liệu, thiết bị (cho một nhóm học sinh)

- 1 mạch khuếch đại âm tần đã lắp sẵn.
- Tranh vẽ sơ đồ nguyên lý mạch khuếch đại âm tần.
- Nguồn một chiều tương ứng với mạch đã lắp sẵn.
- Micrô và loa.

2. Những kiến thức có liên quan

Ôn lại bài 4, 18.

II – NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH THỰC HÀNH

Bước 1. Tìm hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện theo bản vẽ

Vẽ sơ đồ nguyên lý vào báo cáo thực hành.

Giải thích nguyên lý làm việc của sơ đồ mạch điện.

Bước 2. Nhận biết linh kiện trên mạch lắp ráp theo bản vẽ

Căn cứ vào bản vẽ nguyên lý và bảng mạch, chỉ ra được những linh kiện tương ứng giữa chúng.

Ghi tên các linh kiện và số liệu kỹ thuật của chúng vào báo cáo thực hành.

Bước 3. Cấp nguồn và kiểm tra sự làm việc của mạch điện.

III – TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH

1. Học sinh hoàn thành báo cáo thực hành theo mẫu, thảo luận và tự đánh giá kết quả.
2. Giáo viên đánh giá kết quả dựa vào quá trình theo dõi và chấm bài báo cáo thực hành của học sinh.

MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH

MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM TẦN

Họ và tên :

Lớp :

1. Sơ đồ nguyên lý mạch khuếch đại âm tần

Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch khuếch đại âm tần.

2. Bảng kí hiệu, số liệu kĩ thuật các linh kiện trong sơ đồ

Kí hiệu trên sơ đồ	Tên và kí hiệu trên mạch điện thực tế	Số liệu kĩ thuật

3. Nhận xét về tình trạng hoạt động của mạch điện theo yêu cầu của giáo viên.

4. Đánh giá kết quả thực hành

Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên.