

# **Chương IV**

## **DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỬ**

---

### **Bài 20. MẠCH DAO ĐỘNG**

- 20.1.** Câu D.      **20.2.** Câu B.      **20.3.** Câu C.      **20.4.** Câu D.  
**20.5.** Câu B.      **20.6.** Câu C.      **20.7.** Câu B.      **20.8.** Câu B.  
**20.9.** Câu C.      **20.10.** Câu B.      **20.11.** Câu C.

**20.12.**  $T = 2\pi\sqrt{LC}$  với  $C = 200 \text{ pF}$  và  $L = 0,02 \text{ H}$  thì  $T = 12,5 \cdot 10^{-6} \text{ s}$ .

**20.13.**  $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$  ; với  $f = 1 \text{ MHz} = 1 \cdot 10^6 \text{ Hz}$  ;  $L = 0,1 \text{ H}$  thì  
 $C \approx 0,25 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 0,25 \text{ pF}$ .

164

**20.14.** Độ tự cảm trong khoảng từ  $0,25 \cdot 10^{-4} \text{ H}$  đến  $25 \text{ H}$ .

**20.15.**  $1,45 \text{ MHz} \leq f \leq 2,9 \text{ MHz}$ .