

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III

III.1. Câu A.


- Dòng điện một chiều : $R = \frac{U}{I} = \frac{12}{0,15} = 80 \Omega$

- Dòng điện xoay chiều : $I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}} = 1 \Rightarrow Z_L = 60 \Omega$.

III.2. Câu B.

Xem giản đồ Fre-nen (H.III.1G)

$$U_{LC} = U_L - U_C = U_R$$

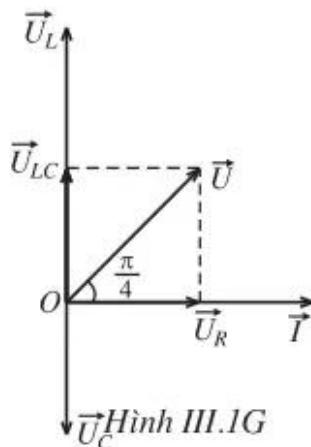

III.3. Câu D.


Xem giản đồ Fre-nen (H.III.2G)

$$U_{LC} = U_L - U_C = U_R$$

$$Z_L - Z_C = R$$

$$\Rightarrow Z_L = R + Z_C = 200$$

$$\Rightarrow L = \frac{2}{\pi} \text{ (H)}$$

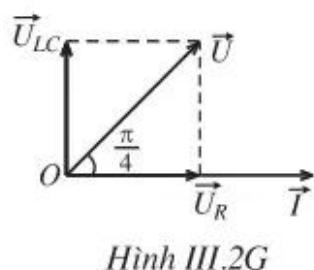

Hình III.2G


III.4. Câu C.

$$Z_L = L\omega = L \cdot 2\pi f = 0,2 \cdot 100\pi = 20\pi (\Omega)$$

$$Z_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{C \cdot 2\pi f} = \frac{1}{10 \cdot 10^{-16} \cdot 100\pi} = \frac{10^3}{\pi} (\Omega)$$

$$Z_C > Z_L \Rightarrow U_C > U_L$$

Từ Hình III.3G, U_{LC} trễ pha $-\frac{\pi}{2}$ so với I .

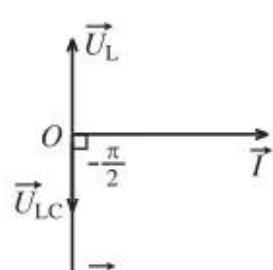

Hình III.3G

III.5. Câu C.

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \Rightarrow \sqrt{2} = \frac{200}{\sqrt{R^2 - 100^2}}$$

$$\Rightarrow R = 100 \Omega.$$

III.6. Câu B.

III.7. Câu C.

III.8. Câu A.

$$\left. \begin{array}{l} 2\pi f_1 L = 6 \Omega \\ \frac{1}{2\pi f_1 C} = 8 \Omega \end{array} \right\} \Rightarrow L = 48C$$

$$\cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = 1$$

$$\Rightarrow 2\pi f_2 L = \frac{1}{2\pi f_2 C}$$

Thay $L = 48C$ vào, ta được :

$$\left. \begin{array}{l} 2\pi f_2 C = \frac{1}{\sqrt{48}} \\ 2\pi f_1 C = \frac{1}{8} \end{array} \right\} \Rightarrow f_2 = \frac{2}{\sqrt{3}} f_1$$

III.9. Câu D.

$$I = \frac{U_{AN}}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$$

$$U_{AN} = U \sqrt{\frac{R^2 + Z_L^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$$

Muốn U_{AN} không phụ thuộc R thì $Z_L^2 = (Z_L - Z_C)^2$

$$\Rightarrow Z_C = 2Z_L \Rightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{2LC}}$$

III.10. Câu C.

$$\left. \begin{array}{l} \frac{U}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}} = 1 \\ \frac{3U}{\sqrt{R^2 + 9Z_L^2}} = \sqrt{3} \end{array} \right\} Z_L = \frac{R}{\sqrt{3}} \Rightarrow Z'_L = 2Z_L = \frac{2R}{\sqrt{3}}.$$

III.11. Câu A.

Xem giản đồ Fre-nen (H.III.4bG).

$$U_C = U_{LR} \Rightarrow \Delta OPQ \text{ cân : } POQ = PZO$$

Xét ΔOHQ , ta có :


$$HQO = 90^\circ - 15^\circ = 75^\circ$$

$$\Rightarrow POQ = 75^\circ$$

$$\Rightarrow POH = 60^\circ$$

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z_{LR}} = \frac{U_R}{U_{LR}} = \cos 60^\circ$$

$$\Rightarrow \cos \varphi = 0,5$$

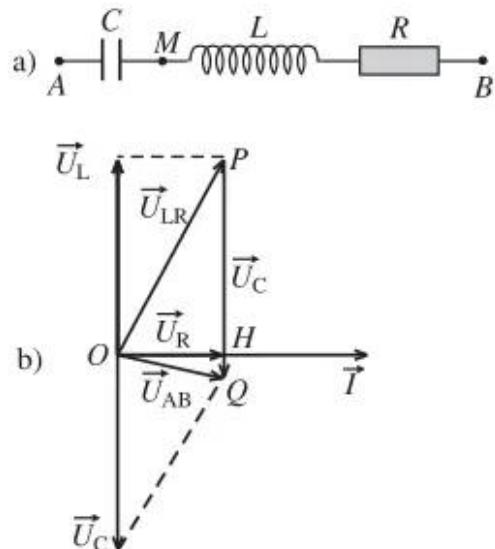

Hình III.4G

III.12. Câu B.

III.13. Câu C.

III.14. Câu A.

Áp dụng công thức $f = pn \Rightarrow n = \frac{f}{p} = \frac{50}{4}$ (vòng/giây) = 750 vòng/phút.

III.15. Câu D.

$$\begin{aligned} i_3 &= I\sqrt{2} \cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right) = I\sqrt{2} \cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3} + 2\pi\right) \\ &= I\sqrt{2} \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

III.16. $Z_{C_1} = 400 \Omega$; $Z_{C_2} = 200 \Omega$

$$P = RI^2 = \frac{RU^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \Rightarrow (Z_L - Z_{C_1})^2 = (Z_L - Z_{C_2})^2$$

$$\Rightarrow Z_L = \frac{Z_{C_1} + Z_{C_2}}{2} = 300 \Omega$$

$$L = \frac{Z_L}{\omega} = \frac{3}{\pi} \text{ (H)}$$

III.17. a) $Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = 180,3 \Omega$

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} = 0,832$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{220}{180,3} = 122 \text{ A}$$

$$P = UI \cos \varphi = 223 \text{ W}$$

b) \mathcal{P}_{\max} khi $Z_C' = Z_L = L\omega$

$$C' = \frac{1}{\omega^2 L} = 32,2 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

III.18. Xem giản đồ Fre-nen (H.III.5G)

$$Z_L = \omega L = 100\pi \cdot \frac{1}{10\pi} = 100 \Omega ;$$


$$Z_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{100\pi \cdot \frac{10^{-3}}{2\pi}} = 20 \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$$

$$\Rightarrow Z = 10\sqrt{2} = Z_L\sqrt{2}$$

$$U = \sqrt{2}U_L = 20\sqrt{2}$$


$$\Rightarrow u = 40 \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{4}\right) (\text{V}).$$

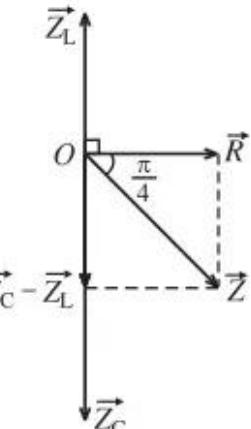

III.19. Khi tụ điện bị nối tắt (H.III.6G)

$$U_R = U_{Lr} \Rightarrow R = \sqrt{r^2 + Z_L^2}$$

$$\Rightarrow r^2 + Z_L^2 = 60^2 \quad (\text{a})$$

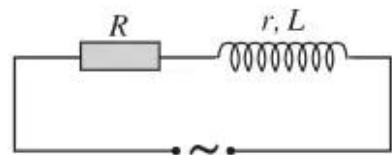

Hình III.6G

$$U_R = IR = \frac{UR}{\sqrt{(R+r)^2 + Z_L^2}} = \frac{150.60}{\sqrt{(60+r)^2 + Z_L^2}} = 50\sqrt{3}$$

Kết hợp với (a) : $r = 30 \Omega$ và $Z_L = 30\sqrt{3} \Omega$.

Khi tụ điện không bị nối tắt :

$$\begin{aligned} P &= (R+r)I^2 = \frac{(R+r)U^2}{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2} \\ \Rightarrow \frac{90.(150)^2}{90^2 + (Z_L - Z_C)^2} &= 250 \\ \Rightarrow Z_L - Z_C &= 0 \Rightarrow Z_C = Z_L = 30\sqrt{3} \Omega. \end{aligned}$$